

ECOLE SUPERIEURE DE GENIES (ESGE)

CHAPITRE 4 : ETUDES DES SYSTEMES ASSERVIS OU BOUCLES

M. Oumar DIOR, ESGE
Ingénieur Electromécanicien

Chapitre 4 : ETUDE DES SYSTEMES ASSERVIS OU BOUCLES

4.1 Définition et organisation

Un système est dit asservi si son signal de sortie ou une partie de ce signal est ramené à l'entrée à l'aide d'un capteur pour le comparer à la consigne (signal d'entrée). Il est constitué de deux chaînes :

- ✓ d'une chaîne directe ou chaîne d'action qui comporte l'organe (processus) à asservir,
- ✓ d'une chaîne de retour ou chaîne de réaction comportant le capteur, qui capte le signal de sortie et qui le transforme en un signal analogue au signal d'entrée auquel il est comparé à l'aide d'un comparateur. Le comparateur n'existe pas physiquement, il constitue une somme algébrique de signaux qui sont le signal d'entrée, le signal de retour fournit par le capteur et le signal d'erreur envoyé au correcteur.

Si le signal de sortie obtenu est celui qu'on désirait obtenir, alors le signal d'erreur est nul.

Si le signal de sortie obtenu est différent de celui qu'on désirait obtenir, alors l'erreur est différente de zéro.

Dans tous les cas, il revient au collecteur de corriger, d'amplifier et de transformer l'erreur en un signal que doit recevoir le processus fournissant le signal de sortie. Chaque élément des deux chaînes est représenté par sa transmittance sous forme de rectangle et l'ensemble est appelé schéma bloc.

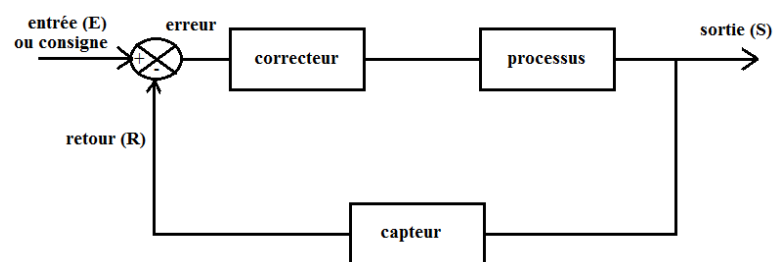


Figure 4.1 : organisation d'un système asservi

$E - R = \Sigma$: résultat de la comparaison effectuée par le comparateur

Soient $H_1(P)$: la transmittance du correcteur,

$H_2(P)$: la transmittance du processus,

$K(P)$: la transmittance du capteur.

Ainsi on a le schéma bloc suivant

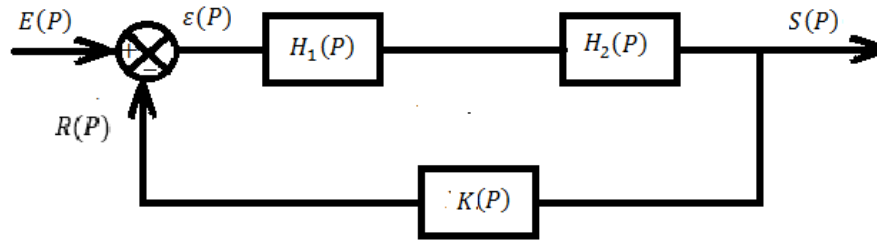


Figure 4.2 : schéma bloc d'un système asservi

Exemple

Soit l'asservissement de la vitesse d'un moteur :

Cas du moteur à courant continu

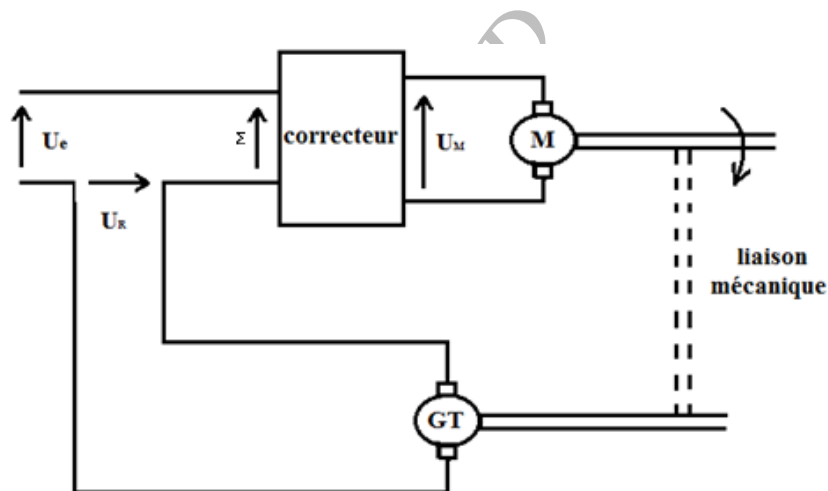


Figure 4.3 : schéma synoptique de l'asservissement de la vitesse d'un moteur à courant continu

Un générateur tachymétrie qui est à courant continu qui fournit U_r

$U_r - U_x = \Sigma$: la tension d'alimentation du correcteur,

U_M : la tension du moteur fournie par le correcteur,

U_e : le signal d'entrée ou la consigne,

Le moteur M représente le processus à asservir,

GT représente le générateur tachymétrique représente le capteur

4.2 La fonction de transfert d'un système asservi : formule de Black

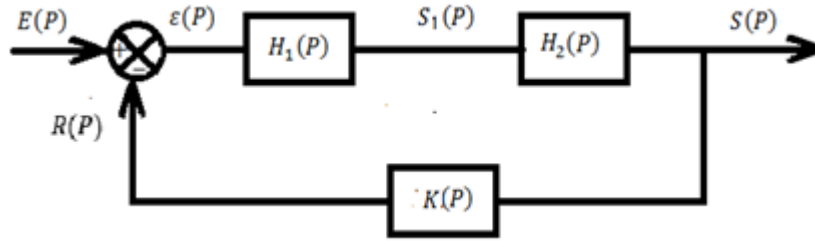


Figure 4.4 : schéma bloc d'un système asservi

$$T(P) = \frac{S(P)}{E(P)} \quad (0)$$

$$S(P) = ?$$

$$H_2(P) = \frac{S(P)}{S_1(P)} \Rightarrow S(P) = H_2(P) \cdot S_1(P) \quad (1)$$

$$H_1(P) = \frac{S_1(P)}{\varepsilon(P)} \Rightarrow S_1(P) = H_1(P) \cdot \varepsilon(P) \quad (2)$$

$$(2) \text{ dans } (1) \quad S(P) = H_2(P) \cdot H_1(P) \cdot \varepsilon(P) \quad (3)$$

$$E(P) = ?$$

$$E(P) = \varepsilon(P) + R(P) \quad (4)$$

$$K(P) = \frac{R(P)}{S(P)} \Rightarrow R(P) = K(P) \cdot S(P) \quad (5)$$

$$(3) \text{ dans } (5) \quad R(P) = K(P) \cdot H_1(P) \cdot H_2(P) \cdot \varepsilon(P) \quad (6)$$

$$(6) \text{ dans } (4) \quad E(P) = \varepsilon(P) + K(P) \cdot H_1(P) \cdot H_2(P) \cdot \varepsilon(P) \\ = \varepsilon(P) \cdot [1 + K(P) \cdot H_1(P) \cdot H_2(P)] \quad (7)$$

$$(3) \text{ et } (7) \text{ dans } (0) \quad T(P) = \frac{H_1(P) \cdot H_2(P) \cdot \varepsilon(P)}{\varepsilon(P) \cdot [1 + K(P) \cdot H_1(P) \cdot H_2(P)]}$$

$$T(P) = \frac{H_1(P) \cdot H_2(P)}{1 + K(P) \cdot H_1(P) \cdot H_2(P)}$$

La fonction de transfert à boucle fermée FTBF est égale au produit des transmittances de la chaîne directe sur un plus le produit des transmittances des chaînes directe et de retour.

4.3 Effet de la réaction sur les amplifications

4.3.1 Effet de la réaction sur l'amplitude statique et la fréquence de coupure

Soit un amplificateur opérationnel (AOP) de transmittance

$$A(j\omega) = \frac{A_0}{1+j\frac{\omega}{\omega_0}}$$

$$\omega = 2\pi f \quad \text{et} \quad \omega_0 = 2\pi f_0 \quad \Rightarrow \quad A(jf) = \frac{A_0}{1+j\frac{f}{f_0}}$$

A_0 est l'amplitude statique de l'AOP sans asservissement (sans réaction),

f est la fréquence variable de l'AOP,

f_0 est la fréquence de coupure de l'AOP sans asservissement (sans réaction)

A cet amplificateur on introduit une réaction : (on l'asservit l'AOP)

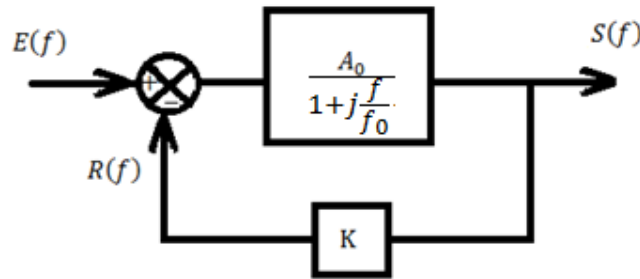


Figure 4.5 : schéma bloc de l'AOP asservi avec un retour proportionnel à la sortie

$$H(jf) = \frac{\frac{A_0}{1+j\frac{f}{f_0}}}{1+\frac{K.A_0}{1+j\frac{f}{f_0}}} = \frac{\frac{A_0.f_0}{f_0+jf}}{1+\frac{K.A_0.f_0}{f_0+jf}} = \frac{\frac{A_0.f_0}{f_0+jf}}{\frac{f_0+jf+K.A_0.f_0}{f_0+jf}} = \frac{A_0.f_0}{f_0+jf+K.A_0.f_0}$$

$$H(jf) = \frac{A_0.f_0}{f_0+jf+K.A_0.f_0} = \frac{A_0.f_0}{f_0(1+j\frac{f}{f_0}+K.A_0)} = \frac{A_0}{1+j\frac{f}{f_0}+K.A_0}$$

$$H(jf) = \frac{A_0}{(1+K.A_0).\left[1+j\frac{f}{f_0.(1+K.A_0)}\right]}$$

On pose $H_0 = \frac{A_0}{1+K.A_0}$: l'amplitude statique avec réaction,

$f_c = f_0 \cdot (1 + K \cdot A_0)$: la fréquence de coupure avec réaction,

$$H(jf) = \frac{H_0}{1 + j \cdot \frac{f}{f_c}}$$

❖ Si $|1 + K \cdot A_0| > 1$;

$$H_0 = \frac{A_0}{1 + K \cdot A_0}$$

$$\frac{1}{|1 + K \cdot A_0|} < 1 \Rightarrow \frac{A_0}{|1 + K \cdot A_0|} < A_0 \Rightarrow H_0 < A_0$$

$$f_c = f_0 \cdot (1 + K \cdot A_0) \Rightarrow f_c > f_0$$

Conclusion

Si $|1 + K \cdot A_0| > 1 \Rightarrow$ la réaction diminue les amplitudes statiques des systèmes, mais augmente leurs fréquences de coupure.

❖ Si $|1 + K \cdot A_0| < 1 \Rightarrow H_0 > A_0 \Rightarrow f_c < f_0$ donc la réaction augmente les amplitudes statiques des systèmes, mais diminue leurs fréquences de coupure.

4.3.2 Effet sur l'impédance d'entrée des amplifications

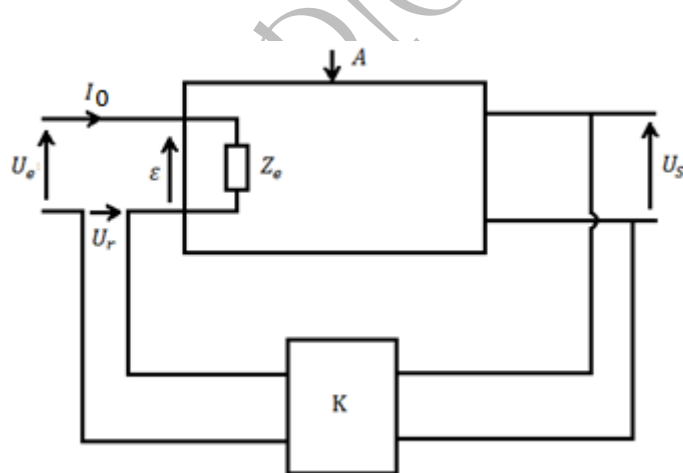


Figure 4.6 : schéma synoptique d'un AOP asservi faisant apparaître l'impédance d'entrée.

A : la transmittance de l'AOP

Z_e : l'impédance d'entrée sans réaction

K : la transmittance due à la réaction

Soit Z_e' : l'impédance d'entrée avec réaction. Démontrons que $Z_e' = Z_e \cdot (1 + KA)$

Sans réaction $U_r = 0 \Rightarrow U_e = \varepsilon$

$$\varepsilon = Z_e \cdot I_e \Rightarrow Z_e = \frac{\varepsilon}{I_e}$$

$$\Rightarrow Z_e' = \frac{U_e}{I_e} \text{ avec réaction c.-à-d. } U_r \neq 0$$

$$U_e = U_r + \varepsilon \Rightarrow A = \frac{U_s}{\varepsilon} \Rightarrow U_s = A\varepsilon \text{ et } U_r = K \cdot U_s \Rightarrow U_r = K \cdot A\varepsilon$$

$$\Rightarrow U_e = KA\varepsilon + \varepsilon = \varepsilon(1 + KA)$$

$$Z_e' = \frac{\varepsilon(1+KA)}{I_e} = Z_e(1 + KA) \Rightarrow Z_e' = Z_e(1 + KA)$$

Si $|1 + K \cdot A| > 1 \Rightarrow Z_e' > Z_e$, la réaction augmente l'impédance d'entrée de l'AOP.

Si $|1 + K \cdot A| < 1 \Rightarrow Z_e' < Z_e$, la réaction diminue l'impédance d'entrée de l'AOP.

4.3.3 Effet sur l'impédance de sortie des amplifications

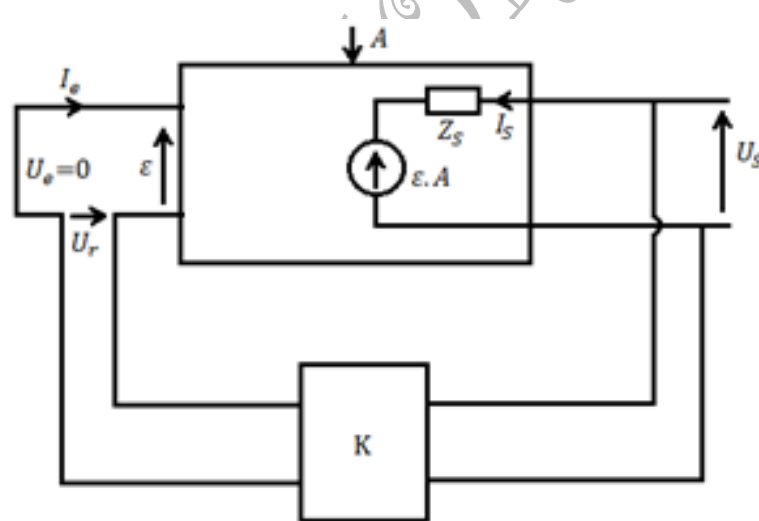


Figure 4.7 : schéma synoptique de l'AOP faisant apparaître l'impédance de sortie.


A : la transmittance de l'AOP

Z_s : l'impédance de sortie sans réaction

K : la transmittance due à la réaction

Soit Z_s' L'impédance de sortie avec réaction

Démontrons que $Z'_s = \frac{Z_s}{1+KA}$

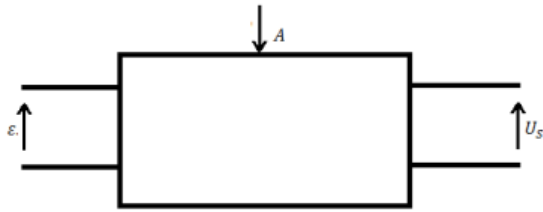

sans réaction

$$U_R = 0$$

Figure 4.8 : schéma synoptique de l'AOP sans réaction.

$$\text{Avec figure 4.8} \quad \Rightarrow \quad A = \frac{U_s}{\varepsilon} \quad \Rightarrow \quad U_s = \varepsilon A \quad (1)$$

$$\text{Avec la maille de sortie de la figure 4.7, on a } \varepsilon A + Z I_s = U_s \quad (2)$$

À la maille d'entrée de la figure 4.7, on a

$$-\varepsilon - U_R = 0 \Rightarrow U_R = -\varepsilon \Rightarrow \varepsilon = -U_R \quad (3)$$

$$\Rightarrow U_s = -U_R A + Z_s \cdot I_s \quad (4)$$

$$(3) \text{ dans } (2) \text{ on a } U_s = -U_R A + Z_s \cdot I_s \quad (4) \text{ or } U_R = K \cdot U_s \quad (5)$$

$$(5) \text{ dans } (4) \text{ on a : } U_s = -K U_s A + Z_s \cdot I_s \Rightarrow U_s (1 + KA) = Z_s \cdot I_s \quad (6)$$

$$\text{L'impédance de sortie avec réaction } Z'_s = \frac{U_s}{I_s} \quad (7)$$

$$\text{Dans } (6) \text{ on tire } U_s = \frac{Z_s \cdot I_s}{1+KA} \quad (8)$$

$$(8) \text{ dans } (7) \text{ donne } Z'_s = \frac{\frac{Z_s \cdot I_s}{1+KA}}{I_s} \text{ alors } Z'_s = \frac{Z_s}{1+KA}.$$

Si $|1 + K \cdot A| > 1 \Rightarrow Z_s > Z'_s$, la réaction diminue l'impédance de sortie.

Si $|1 + K \cdot A| < 1 \Rightarrow Z_s < Z'_s$, la réaction augmente l'impédance de sortie.

Exercice 1

On se propose de commander la vitesse d'un moteur à excitation séparée en agissant sur le circuit inducteur.

- 1) Etablir les équations électriques et mécaniques permettant d'assurer cette régulation
- 2) A partir des équations trouver la transmittance de chaque bloc et en déduire d'abord le schéma bloc et ensuite la fonction de transfert à



$$T(P) = \frac{\theta(P)}{U_{ex}(P)} \quad \text{où } U_{ex} \text{ est la tension d'excitation}$$

Solution

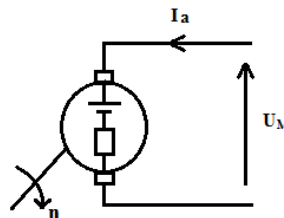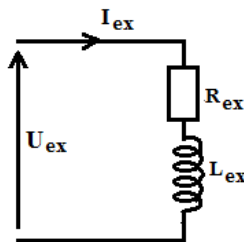- 1) Pour démarrer un moteur, il faut créer un couple moteur $T_M = \frac{PN}{2\pi a} \Phi I_a$ et que la commande est faite à partir de l'inducteur.

$$I_a = cste \Rightarrow \Phi \text{ doit être variable.}$$

i_{ex} qui fait varier le flux $\Phi = K_\Phi i_{ex}$, i_{ex} est créé par l'application de U_{ex} aux bornes de l'enroulement de l'inducteur.



Inducteur du moteur

Induit du moteur au flux et le flux crée le couple T_M

Le signal d'entrée U_{ex} donne naissance à i_{ex} , i_{ex} donne naissance au flux Φ donne naissance à T_M , T_M donne naissance à Ω , Ω donne naissance à θ .

Equation électrique

$$U_{ex} = R_{ex} i_{ex} + L_{ex} \frac{di_{ex}}{dt}$$

$$U_{ex}(P) = R_{ex} \cdot I_{ex}(P) + L_{ex} \cdot P \cdot I_{ex}(P) = (R_{ex} + L_{ex}P) I_{ex}(P)$$

Equations mécaniques

$$T_M = \frac{PN}{2\pi a} K_\Phi i_{ex} I_a = \frac{PN}{2\pi a} K_\Phi I_a = K = cste ; \text{ avec } K_\Phi i_{ex} = \Phi$$

$$T_M = K i_{ex} \Rightarrow T_M(P) = K I_{ex}(P) \quad (T_M - \text{couple moteur}) \quad (1)$$

$$T_j + T_f = T_r - \text{couple résistant}$$

Où $T_j = \frac{J d\Omega}{dt}$: le couple d'inertie

$$T_f = f\Omega : \text{le couple des frottements}$$

Au point de fonctionnement la vitesse est constante et nous obtenons : $T_M = T_r$

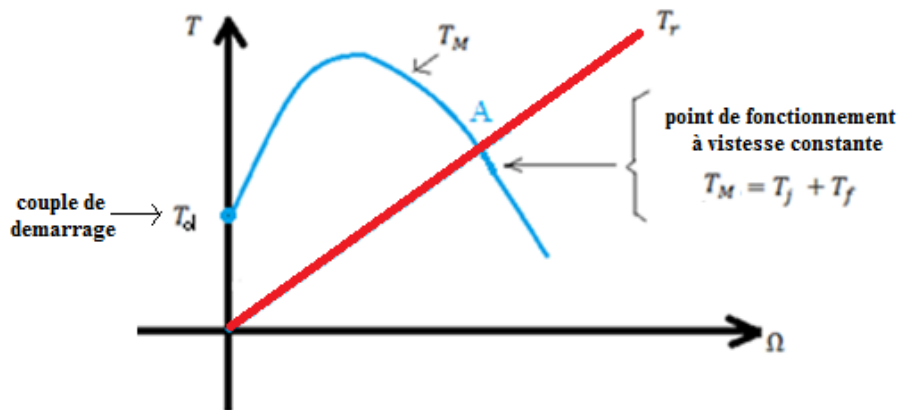


Figure 4.8 : caractéristiques mécaniques du moteur au démarrage

Au démarrage le couple moteur croît rapidement. Parallèlement se développe le couple résistant T_r qui s'oppose à la progression de T_M . T_M diminue, alors que T_r augmente. À l'égalité de T_M et T_r , nous atteignons le point de fonctionnement A du moteur. On obtient l'équation dynamique du moteur: $T_M = T_j + T_f = \frac{J d\Omega}{dt} + f\Omega$

Où Ω : la vitesse,

J : le moment d'inertie

f : le coefficient de frottement

$$T_M(P) = JP\Omega(P) + f\Omega(P) = (JP + f)\Omega(P) \quad (2)$$

$$\Omega = \frac{d\theta}{dt} \Rightarrow \Omega(P) = P\theta(P) \quad (3)$$


où θ est la position de l'arbre du moteur.

$$2) \quad H_1(P) = \frac{I_{ex}(P)}{U_{ex}(P)} = \frac{\cancel{I_{ex}(P)}}{(R_{ex}L_{ex}P)\cancel{I_{ex}(P)}} = \frac{1}{R_{ex}L_{ex}P}$$

$$H_2(P) = \frac{T_M(P)}{I_{ex}(P)} = \frac{K\cancel{I_{ex}(P)}}{\cancel{I_{ex}(P)}} = K$$

$$H_3(P) = \frac{\Omega(P)}{T_M(P)} = \frac{\cancel{\Omega(P)}}{(JP+f)\cancel{\Omega(P)}} = \frac{1}{JP+f}$$
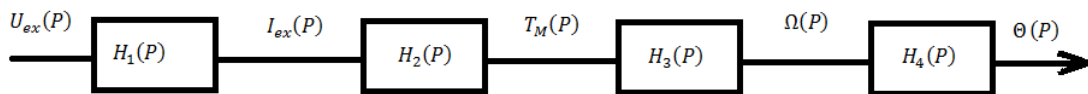
$$H_4(P) = \frac{\theta(P)}{\Omega(P)} = \frac{\theta(P)}{P\theta(P)} = \frac{1}{P}$$



$$T(P) = \frac{\theta(P)}{U_{ex}(P)}$$

$$\left. \begin{array}{l} \theta(P) = \Omega(P)H_4(P) \\ \Omega(P) = T_M(P)H_3(P) \end{array} \right\} \begin{array}{l} \theta(P) = T_M(P)H_3(P)H_4(P) \\ T_M(P) = I_{ex}(P)H_2(P) \end{array}$$

$$\theta(P) = I_{ex}(P)H_2(P)H_3(P)H_4(P)$$


$$I_{ex}(P) = U_{ex}(P)H_1(P)$$

$$\theta(P) = U_{ex}(P)H_1(P)H_2(P)H_3(P)H_4(P)$$

$$T(P) = \frac{U_{ex}(P)H_1(P)H_2(P)H_3(P)H_4(P)}{U_{ex}(P)}$$

$$T(P) = H_1(P)H_2(P)H_3(P)H_4(P)$$
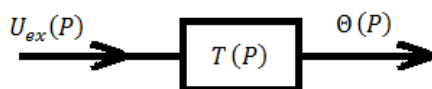
$$T(P) = \frac{1}{R_{ex}+L_{ex}P} \cdot K \cdot \frac{1}{JP+f} \cdot \frac{1}{P}$$



Déterminer $\Omega(t)$ si on suppose que f est négligeable

Exercice 2

On répond aux mêmes questions que l'exercice 1. Si au lieu de commander le moteur par son inducteur on le commande à partir de son induit. Déterminer la fonction de transfert $T(P)$.

$$T(P) = \frac{\theta(P)}{U_M(P)} \quad \text{où } U_M \text{ la tension de alimentation du moteur.}$$

Solution

1) Commander par l'induit veut dire $I_{ex} = cste \Leftrightarrow \Phi = cste$; I_a varie

$$E_a - U_M + R_a I_a = 0 \quad \Rightarrow \quad U_M = E_a + R_a I_a$$

$$U_M - E_a = R_a I_a = \varepsilon$$

$$U_M - E_a = \varepsilon$$

$$U_M(P) - E_a(P) = \varepsilon(P) = R_a I_a(P) \quad (1)$$

Donc la machine reçoit une tension $\varepsilon(P)$ qui fournit un courant $I_a(P)$.

La présence de $I_a(P)$ donne un couple moteur T_M .

$$T_M(P) = \frac{PN}{2\pi a} \Phi I_a(P) \quad \text{avec } \frac{PN}{2\pi a} \Phi = cste = K$$

$$T_M(P) = K I_a(P) \quad (2)$$

La présence du couple moteur entraine l'apparition de la vitesse $\Omega(\text{rad/s})$.

La création de la vitesse entraine la naissance du couple d'inertie $T_j = \frac{J d\Omega}{dt}$ et du couple de frottement $T_f = f\Omega$, qui s'oppose à la croissance du couple moteur. La vitesse devient

constante lorsque la somme des couples résistants égalise le couple moteur c'est-à-dire

$$T_M = j \frac{d\Omega}{dt} + f\Omega.$$

$$T_M(P) = JP\Omega(P) + f\Omega(P) = (JP + f)\Omega(P) \quad (3)$$

Par ailleurs la création de la vitesse entraine la naissance de la f.é.m. $E_a = \frac{PN}{60a} \Phi n$ avec n (tours/mn) que l'on convertie en rad/s.

$$\Omega = \frac{PN}{60a} \Rightarrow n = \frac{60\Omega}{2\pi}$$

$$\Rightarrow E_a = \frac{PN}{60a} \Phi \frac{60\Omega}{2\pi} = \frac{PN}{2\pi a} \Phi \Omega$$

$$E_a = K\Omega \Rightarrow E_a(P) = K\Omega(P) \quad (4)$$

L'apparition de la vitesse entraine également la variation de la position θ de l'arbre du moteur qui est liée à la vitesse Ω par la relation $\Omega = \frac{d\theta}{dt} \Rightarrow \Omega(P) = P\theta(P)$ (5).


$$2) H_1(P) = \frac{I_a(P)}{\varepsilon(P)} = \frac{I_a(P)}{R_a I_a(P)} = \frac{1}{R_a}$$

$$H_2(P) = \frac{T_M(P)}{I_a(P)} = \frac{K I_a(P)}{I_a(P)} = K$$

$$H_3(P) = \frac{\Omega(P)}{T_M(P)} = \frac{\Omega(P)}{(JP+f)\Omega(P)} = \frac{1}{JP+f}$$

$$H_4(P) = \frac{E_a(P)}{\Omega(P)} = \frac{K\Omega(P)}{\Omega(P)} = K$$
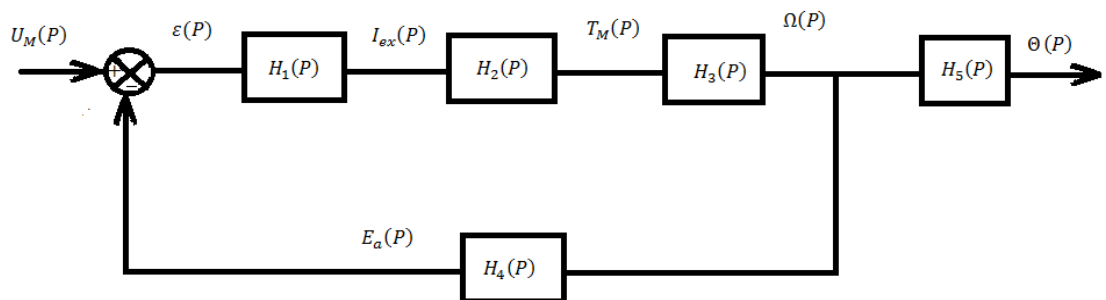
$$H_5(P) = \frac{\theta(P)}{\Omega(P)} = \frac{\theta(P)}{P\theta(P)} = \frac{1}{P}$$



$$T(P) = \frac{\theta(P)}{U_M(P)} = \frac{\Omega(P)}{U_M(P)} \times \frac{\theta(P)}{\Omega(P)}$$

$$\frac{\Omega(P)}{U_M(P)} = \frac{H_1(P)H_2(P)H_3(P)}{1+H_1(P)H_2(P)H_3(P)H_4(P)}$$

$$\frac{\theta(P)}{\Omega(P)} = H_5(P)$$

$$T(P) = \frac{H_1(P)H_2(P)H_3(P)}{1+H_1(P)H_2(P)H_3(P)H_4(P)} \times H_5(P)$$

$$T(P) = \frac{\frac{1}{R_a} \times K \times \frac{1}{JP+f}}{1 + \frac{1}{R_a} \times K \times \frac{1}{JP+f} \times K} \times \frac{1}{P}$$

$$T(P) = \frac{K}{R_a JP + R_a f + K^2} \times \frac{1}{P}$$

$$T(P) = \frac{K}{(R_a f + K^2) \left(1 + \frac{R_a J}{R_a f + K^2} P\right)} \times \frac{1}{P}$$

Posons $T_0 = \frac{K}{R_a f + K^2}$ et $\tau = \frac{R_a J}{R_a f + K^2}$

$$T(P) = T_0 \times \frac{1}{1 + \tau P} \times \frac{1}{P}$$

$$T(P) = \frac{T_0}{(1 + \tau P)P}$$

Déterminer $\Omega(P)$ pour $U_M = cste$